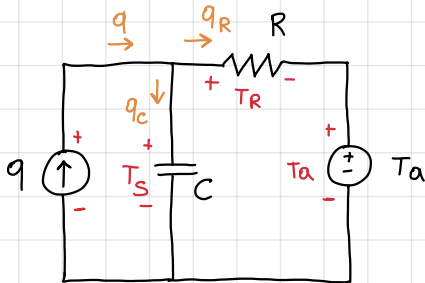


Questo è un semplice sistema dinamico di tipo termico: si compone di una stanza con delle pareti isolanti (coefficiente di isolamento dato dalla resistenza  $R$ ) al cui interno è posto un radiatore avente un flusso  $q$ .

Possiamo modellare il sistema con un circuito equivalente, stando attenti a mettere la resistenza (delle pareti) *schematicamente* tra la temperatura *esterna* ed i componenti *interni* alla stanza.

## Circuito equivalente

Scrivo le eq del sys



$$\begin{cases} C \frac{dT_S}{dt} = q_c \\ T_R = R \cdot q_R \end{cases} \quad q_c = q - q_R \text{ ma } q_R = \frac{T_R}{R}$$

$$\Rightarrow C \frac{dT_S}{dt} = q - \frac{T_R}{R}$$

$$T_R = T_S - T_a \Rightarrow C \frac{dT_S}{dt} = q - \frac{T_S - T_a}{R}$$

## Funzione di Trasferimento

$$C S T_S(s) = Q(s) - \frac{1}{R} T_S(s) - \frac{1}{R} T_a(s) \quad \Rightarrow \quad T_S(s) \left[ C S + \frac{1}{R} \right] = Q(s) - \frac{1}{R} T_a(s)$$


DISTURBO

Voglio OUT:  $T_S(s)$  IN:  $Q(s)$   $\Rightarrow \frac{T_S(s)}{Q(s)} = G(s) = \frac{Q(s)}{\frac{S R C + 1}{R}} - \frac{1/R}{\frac{S R C + 1}{R}} T_a(s)$

$$\sim \Rightarrow G(s) = \frac{R}{S R C + 1} Q(s) - \frac{1}{S R C + 1} T_a$$

Temperatura Esterna

## Schema a Blocchi

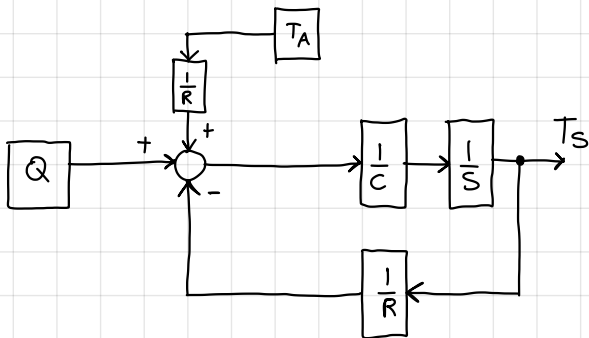

SPAZIO DI STATO  $x_1 = T_S$   $U_1 = Q$   $U_2 = T_a$   
 $y = T_S$



$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{1}{C} \left[ U_1 - \frac{1}{R} (x_1 - U_2) \right] \\ y = x_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = -\frac{1}{R C} \cdot x_1 + \left( \frac{1}{C} \quad \frac{1}{R C} \right) \cdot \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix} \\ y = 1 \cdot x_1 \end{cases}$$

# "LA STUFA"

o Radiatore

CIRCUITO EQUIVALENTE

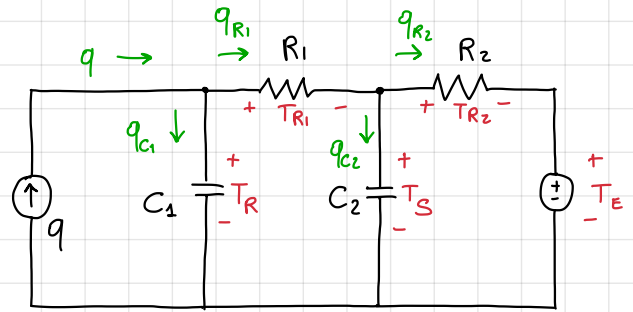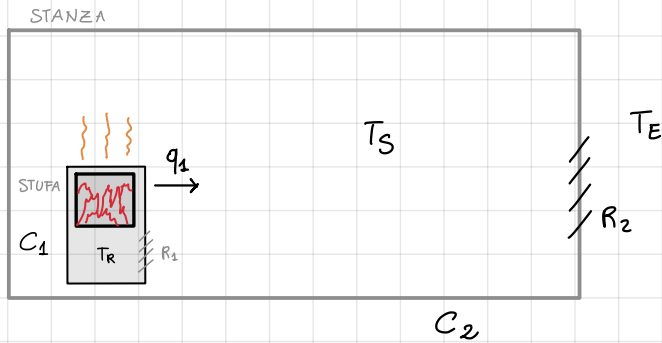

$$\begin{cases} C_1 \frac{dT_R}{dt} = q_{C1} \\ C_2 \frac{dT_S}{dt} = q_{C2} \end{cases} \quad \text{LKC: } \begin{cases} q_{C1} = q - q_{R1} \\ q_{C2} = q_{R1} - q_{R2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 \frac{dT_R}{dt} = q - q_{R1} = q - \frac{T_{R1}}{R_1} \\ C_2 \frac{dT_S}{dt} = q_{R1} - q_{R2} = \frac{T_{R1}}{R_1} - \frac{T_{R2}}{R_2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} T_{R1} = q_{R1} \cdot R_1 \Rightarrow q_{R1} = \frac{T_{R1}}{R_1} \\ T_{R2} = q_{R2} \cdot R_2 \Rightarrow q_{R2} = \frac{T_{R2}}{R_2} \end{cases}$$

LKT:  $T_{R1} = T_R - T_S$  ;  $T_{R2} = T_S - T_E$

$$\Rightarrow \begin{cases} C_1 \frac{dT_R}{dt} = q - \frac{1}{R_1} (T_R - T_S) = q - \frac{1}{R_1} T_R + \frac{1}{R_1} T_S \\ C_2 \frac{dT_S}{dt} = \frac{1}{R_1} (T_R - T_S) - \frac{1}{R_2} (T_S - T_E) = \frac{1}{R_1} T_R + \left( -\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) T_S + \frac{1}{R_2} T_E \end{cases}$$

## SPAZIO DI STATO

$x_1 = T_R$   $x_2 = T_S$

$u_1 = q$   $u_2 = T_E$   $y = T_S$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{1}{C_1} \left( u_1 - \frac{1}{R_1} x_1 + \frac{1}{R_1} x_2 \right) = -\frac{1}{C_1 R_1} x_1 + \frac{1}{C_1 R_1} x_2 + \frac{1}{C_1} u_1 + 0 u_2 \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{C_2} \left( \frac{1}{R_1} x_1 - \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) x_2 + \frac{1}{R_2} u_2 \right) = +\frac{1}{C_2 R_1} x_1 - \frac{1}{C_2} \left( \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2} \right) x_2 + 0 u_1 + \frac{1}{C_2 R_2} u_2 \\ y = x_2 \end{cases}$$


$$= 0 x_1 + 1 x_2 + 0 u_1 + 0 u_2$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{C_1 R_1} & \frac{1}{C_1 R_1} \\ \frac{1}{C_2 R_1} & -\frac{R_1 + R_2}{C_2 R_1 R_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{C_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{C_2 R_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

$$y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$
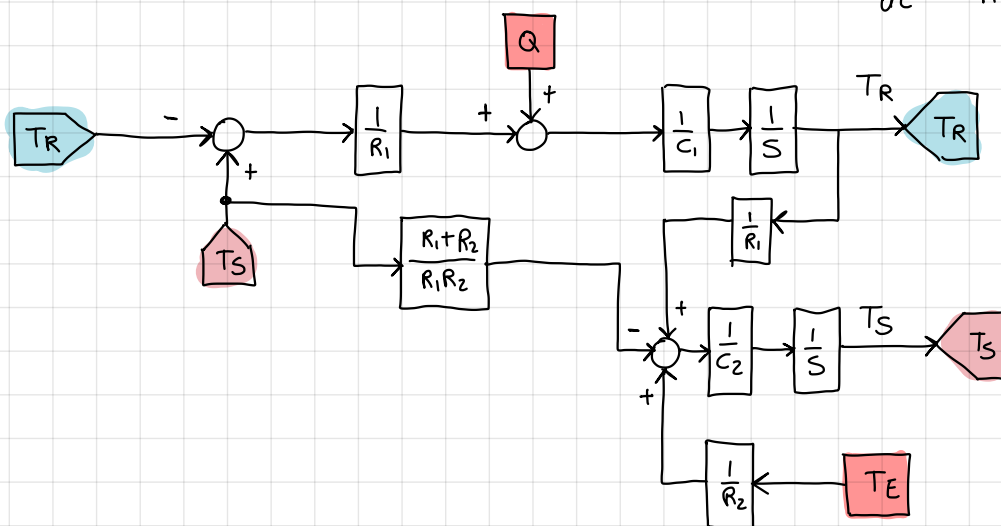
## SCHEMA A BLOCCHI

$$\begin{cases} C_1 \frac{dT_R}{dt} = q - \frac{1}{R_1} T_R + \frac{1}{R_1} T_S \\ C_2 \frac{dT_S}{dt} = \frac{1}{R_1} T_R + \left( -\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) T_S + \frac{1}{R_2} T_E \end{cases}$$



### Conducibilità termica

sostanza	k (W/m°K)
argento	430
rame	390
alluminio	240
ferro	80
vetro	0,93
acqua	0,68
legno	0,2
aria secca	0,02
cemento	1,5
mattoni	0,35
muratura	0,7

# FUNZIONE DI TRASFERIMENTO

$$\begin{cases} C_1 \frac{dT_R}{dt} = Q - \frac{1}{R_1} T_R + \frac{1}{R_1} T_S \\ C_2 \frac{dT_S}{dt} = \frac{1}{R_1} T_R + \left( -\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) T_S + \frac{1}{R_2} T_E \end{cases}$$

$$\begin{cases} SC_1 T_R = Q - \frac{1}{R_1} T_R + \frac{1}{R_1} T_S \\ SC_2 T_S = \frac{1}{R_1} T_R - \left( \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2} \right) T_S + \frac{1}{R_2} T_E \end{cases}$$

IN: Q OUT: T<sub>S</sub>

$$T_S \left( \frac{SC_2 R_1 R_2 + R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right) = \underbrace{\frac{1}{R_1} T_R}_{\text{RADIATORE}} + \underbrace{\frac{1}{R_2} T_E}_{\text{DISTURBO}}$$

$$\text{dalla (1): } T_R \left( \frac{SC_1 R_1 + 1}{R_1} \right) = Q + \frac{1}{R_1} T_S \Rightarrow T_R = \underbrace{\frac{R_1}{SC_1 R_1 + 1} Q}_{\text{INPUT}} + \underbrace{\frac{1}{SC_1 R_1 + 1} T_S}_{\text{STANZA}}$$

$$\Rightarrow T_S \left( \frac{SC_2 R_1 R_2 + R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right) = \frac{1}{R_2} T_E + \frac{1}{SC_1 R_1 + 1} Q + \frac{1}{SC_1 R_1 + 1} T_S$$

$$T_S \left( \frac{SC_2 R_1 R_2 + R_1 + R_2}{R_1 R_2} - \frac{1}{SC_1 R_1 + 1} \right) = \frac{1}{SC_1 R_1 + 1} Q + \frac{1}{R_2} T_E$$

$$\Rightarrow T_S \left( \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 S + C_1 R_1 S + C_1 R_2 S + C_2 R_2 + 1}{C_1 R_1 R_2 S + R_2} \right) = \frac{1}{SC_1 R_1 + 1} Q + \frac{1}{R_2} T_E$$

$$SC_1 (C_2 R_1 R_2 + R_1 + R_2) + C_2 R_2 + 1$$

$$S^2 C_1^2 R_1 (C_2 R_1 R_2 + R_1 + R_2) + SC_1 (C_2 R_1 R_2 + R_1 + R_2) +$$